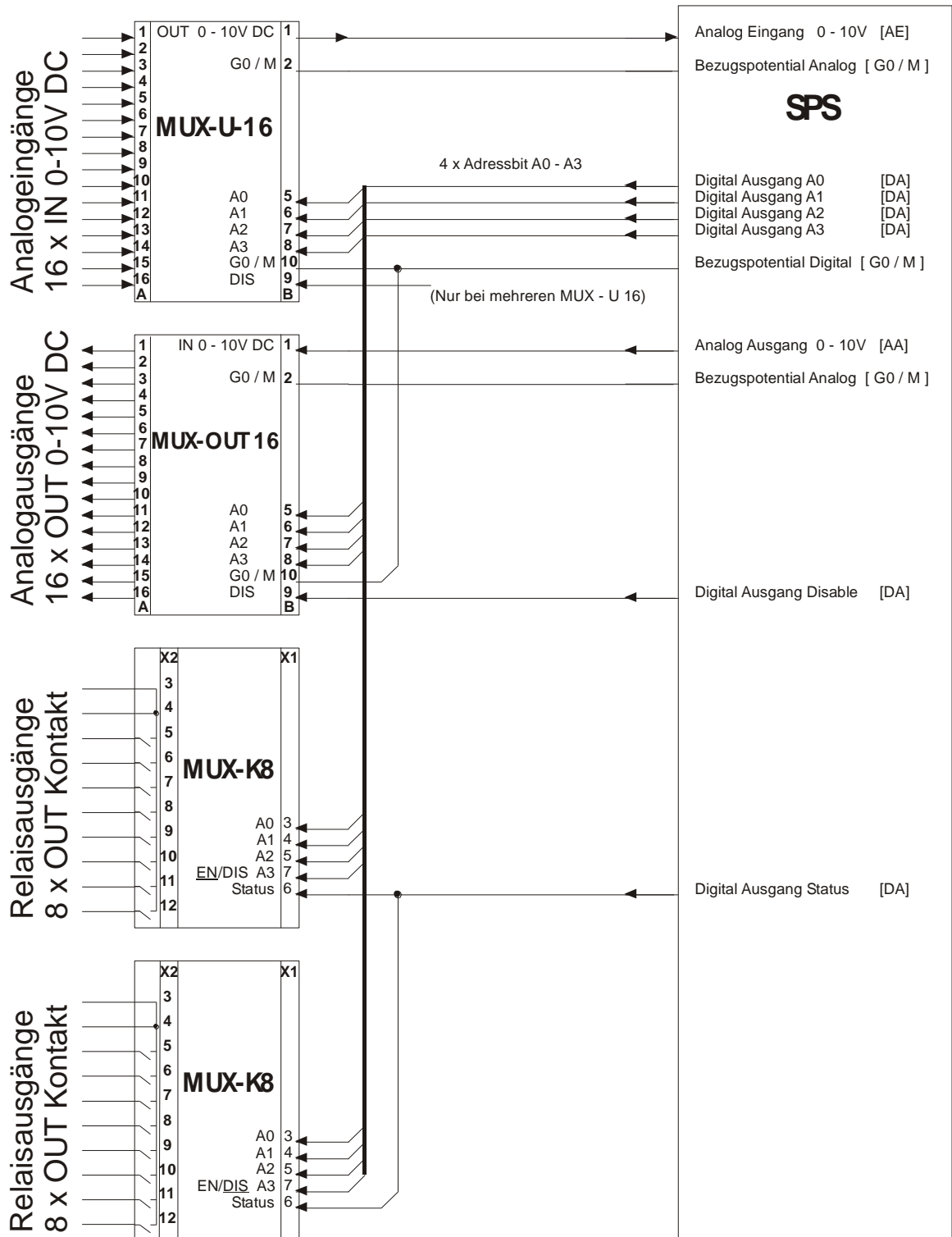


## Anschlussbeispiel für die Kombination verschiedener Multiplexern mit den SPS Ein- und Ausgängen:

Multiplexer Module zur einfachen Erweiterung von SPS Anlagen

Es können nahezu beliebig viele Eingangs- und Ausgangsmodule miteinander kaskadiert werden. Die folgende Darstellung zeigt nur einige mögliche Kombinationen. Für weitere Informationen bitte Firma RINCK ELECTRONIC kontaktieren.



Siehe auch Blatt AN B390, AN B391.1, AN B391.2, und AN B391.3.

Weitere technische Daten sind den entsprechenden Datenblättern (Gerätebeipack) zu entnehmen.